



## Potenzimeterschaltung

Zweck des Experiments:

Die Wirkungsweise einer Potenziometerschaltung wird demonstriert. Alternativ wird mit einem zweiten Spannungsmesser auch die zweite Spannung am Spannungsteiler gemessen.

