

Lade- und Entladekurve eines Kondensators

Zweck des Experiments:

Die Lade- und Entladekurve eines Kondensators wird auf einem Oszilloskop dargestellt. Es wird eine Rechteckspannung angelegt.

