

Lade- und Entladekurve eines Kondensators – langsam  
CASSY

Zweck des Experiments:

Die Lade- und Entladekurve eines Kondensators wird mit dem Interface CASSY aufgenommen. Spannung und Stromstärke werden über der Zeit dargestellt. Für die Studenten sichtbar kann eine konstante Spannung ein- und ausgeschaltet werden.

