



Gesetze im Gleichstromkreis

Zweck des Experiments:

Die Gesetzmäßigkeiten der Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen und das OHMsche Gesetz lassen sich einfach und übersichtlich darstellen.

