



Zeitlicher Verlauf des Stromes an der Spule

Zweck des Experiments:

Eine Rechteckspannung wird an eine Spule angelegt. Ihr zeitlicher Verlauf und der des Stromes werden auf einem Oszilloskop dargestellt.

Die Darstellung ist parallel oder nacheinander oder auch im Vergleich zu einem Ohmschen Widerstand möglich.

parallel

nacheinander

