



Reihen- und Parallelschaltung des Kondensators

Zweck des Experiments:

Das Verhalten der Kapazität bei Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren wird demonstriert.

