



Phasenverschiebung durch C und L

Zweck des Experiments:

Die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromstärke an Spule, Kondensator und Widerstand werden durch Zuschalten der einzelnen Bauelemente am Oszilloskop sichtbar gemacht.

