



### Reihenschwingkreis

Zweck des Experiments:

Eine Schaltung entsprechend der Schaltskizze ist aufgebaut. Um Resonanz zu erreichen, können Kapazität und Induktivität verändert werden.

