



Parallelschwingkreis

Zweck des Experiments:

Eine Schaltung entsprechend der Schaltskizze ist aufgebaut. Um Resonanz zu erreichen können Kapazität und Induktivität verändert werden. Der Stromfluss wird durch Glühlampen demonstriert.

